

# Journal du Hard (12)

## Câbles Péritel pour Atmos et Téléstrat

De temps en temps, nous reprendrons la description de certains matériels annexes. En effet, cela ne représente rien de nouveau,

mais il arrive que certains d'entre vous aient la chance de mettre la main sur un Oric-1/Atmos ou un Téléstrat d'occasion... mais souvent sans l'alimentation ou sans les câbles. Nous reparlerons de l'alimentation une autre fois. Pour aujourd'hui, nous étudierons les câbles Péritel. En effet, c'est un point crucial. **Ne croyez pas que vous allez pouvoir brancher un vieux câble Oric-1/Atmos sur le Téléstrat que vous venez de dénicher: celui-ci risque de fumer. De plus, il n'y a aucun signe extérieur permettant de distinguer un câble Péritel pour Oric-1/Atmos d'un câble pour Téléstrat. Prudence donc. Ceux qui possèdent les deux types de machines sont donc invités à examiner leurs câbles avec soin et à y apposer des étiquettes!** Pour ce faire il vous faudra ouvrir les prises DIN et Péritel, sinon il vous faudra un ohmmètre.


Pour compliquer le tableau, une multitude de câbles circulent, tous différents, même parmi ceux d'origine Oric. Certains sont pour Oric-1/Atmos, d'autres pour Atmos "Français", d'autres pour Téléstrat, certains ont été conçus pour être utilisés avec une télévision, d'autres enfin ne fonctionnent qu'avec un moniteur. Nous ne parlerons aujourd'hui que des câbles RVB-Péritel et non des câbles RVB-composite (munis d'une prise CINCH). Si vous désirez confectionner un câble RVB-composite, consultez donc Théoric n° 2 page 17 et n° 8 page 36 (attention le schéma initialement indiqué dans Théoric n°1 page 48 est faux).

### LES POINTS COMMUNS À TOUS LES CÂBLES ORIC RVB-PÉRITEL

Tableau 1: Tous les câbles Péritel que nous avons eu entre les mains ont en commun les liaisons suivantes


Nom du Signal	n° de Broche RVB	Type de Liaison	n° de Broche Péritel
Rouge	1	Directe	15
Vert	2	Directe	11
Bleu	3	Directe	7
Synchronisation	4	Directe	20

Mais ce n'est pas suffisant...

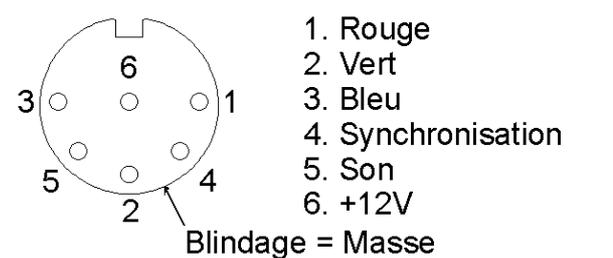

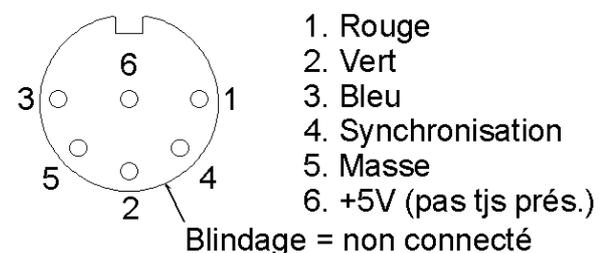
#### Prise RVB Téléstrat

(♀ vue extérieure ou ♂ vue coté soudures)


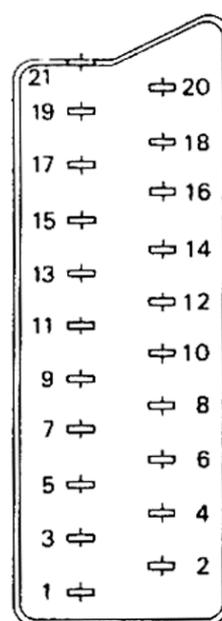
#### Prise RVB Oric-1 / Atmos

(♀ vue extérieure ou ♂ vue coté soudures)



#### Prise Péritel

(♀ vue extérieure ou ♂ vue coté soudures)

- Sortie Audio Droite
- Entrée Audio Droite
- Sortie Audio Gauche
- Masse Audio
- idem ou masse Bleu
- Entrée Audio Gauche
- Entrée Bleu
- Commutation Lente
- Masse Verte
10. 12. & 14. Disponibles
- Entrée Verte
- Masse Rouge
- Entrée Rouge
- Commutation rapide
- Masse Vidéo
- Masse Commut. Rap.
- Sortie Vidéo
- Entrée Vidéo / Synch.
- Masse Blindage

## LES PRISES RVB ORIC-1/ATMOS ET TELESTRAT SONT DIFFERENTES

Une différence majeure entre les câbles Péritel pour Oric-1/Atmos et pour Téléstrat est due au fait que les prises RVB sont différentes sur les deux machines. Alors que la sortie son de l'Oric-1/Atmos se fait par la prise K7, celle du Téléstrat se fait par la prise RVB (voir la figure ci-dessous). De ce seul fait (voir plus loin l'autre différence majeure concernant la sixième broche), il résulte deux catégories de câbles:

**1) Les câbles pour Oric-1/Atmos:** La broche 5 de la prise RVB de l'Oric-1/Atmos est la masse. Le fil correspondant relie directement cette broche à la masse vidéo de la Péritel (broche 17). Dans certains câbles, cette ligne va sur la broche 5 de la Péritel (qui est aussi une masse, parfois décrite comme "Masse Audio", parfois comme "Masse de la composante Bleue").

**2) Les câbles pour Téléstrat:** Pour le Téléstrat, c'est le blindage de la prise RVB qui est à la masse et qui va à la broche 17 de la Péritel. La broche 5 de la prise RVB a été re-affectée au son et va directement sur la broche 6 de la Péritel (entrée mono ou gauche).

Tableau 2: Résumé des différences majeures entre les câbles pour Oric-1/Atmos, pour Atmos "Français" et pour Téléstrat

Ordinateur	Nom du Signal	n° de Broche RVB	Type de Liaison	n° de Broche Péritel
Oric-1/Atmos	Masse	5	Directe	17*
Atmos "Français"	Masse	5	Directe	17*
	5V	6	\$	\$
Téléstrat	Masse	Blindage Prise RVB	Directe	17*
	Son	5	Directe	6
	12V	6	\$	\$

\* éventuellement à l'une des autres broches de masses de la prise Péritel, la 5 par exemple.

\$ le type de liaison et de connexion à la prise Péritel fait l'objet de la dernière partie de cet article.

Si vous avez simplement besoin de connecter votre ordinateur favori à un moniteur, soyez heureux, c'est fini pour vous. Il vous suffit de trouver ou de fabriquer un câble avec 5 fils (Oric-1/Atmos, broches 1 à 5 de la RVB) ou avec 6 fils (Téléstrat, broches 1 à 5 plus blindage de la RVB) selon les indications ci-dessus (connexions directes dans tous les cas).

Pour ceux qui désirent utiliser un téléviseur, il faut en outre fournir la tension de basculement de la prise Péritel. Ce problème a été très mal géré par Oric et trois sortes de machines doivent être considérées. Les Oric-1/Atmos originaux (prise RVB à 5 broches), les Atmos des dernières séries (dits "Français") et les Téléstrats. Dans les deux derniers cas en effet, une sixième broche centrale a été ajoutée à la prise RVB pour acheminer la tension auxiliaire vers la prise Péritel. Mais cette broche fournit du 5V dans les Atmos "Français" et du 12V dans les Téléstrats (et une différence de plus!).

## BASCULEMENT DE LA PRISE PERITEL DES TELEVISEURS

De très nombreuses combines (c'est le mot approprié) ont été utilisées pour pouvoir connecter les Oric-1/Atmos, les Atmos "Français" et les Téléstrats à un téléviseur. Nous en citerons quelques unes, pour mémoire, **afin de vous aider à identifier les câbles dont vous pourriez disposer.**

Comme vous pouvez le voir dans le schéma ci-dessus, la **broche n° 8** est indiquée "**Commutation Lente**". Elle détermine le mode de fonctionnement du téléviseur. Pour une tension de **7 à 12V** appliquée sur cette broche, celui-ci est forcé en mode "magnétoscope ou autre périphérique", c'est à dire en mode "moniteur". Remarque: **à l'intérieur de la télé, l'impédance de la broche n° 8 est de 10 kohms.** La consommation est donc négligeable (0,7 à 1,2mA), il n'y a aucun risque à appliquer 12V sur cette broche n° 8, encore faut-il les avoir!

Sur le schéma de la Péritel, vous pouvez voir aussi que la **broche n° 16** est marquée "**Commutation Rapide**". Cette broche est moins gourmande puisqu'elle permet au téléviseur de fonctionner en mode RVB lorsqu'un signal de **1 à 3V** lui est appliqué. Il s'agit d'un système destiné à basculer rapidement pour faire par exemple des incrustations de texte dans l'écran. Remarque: **à l'intérieur de la télé, l'impédance de la broche n° 16 est de 75 ohms**. Pour activer cette broche 16, il suffit de lui appliquer la tension disponible, 5, 9 ou 12V, à travers une résistance appropriée. Si l'on y applique 5V à travers 62 ohms, cette broche se trouve polarisée à  $5 \times 75 / (62 + 75) = 2,74V$ . Si l'on y applique 9V à travers 175 ohms, cette broche se trouve polarisée à  $9 \times 75 / (175 + 75) = 2,70V$ . Si l'on y applique 12V à travers 270 ohms, cette broche se trouve polarisée à  $12 \times 75 / (270 + 75) = 2,77V$ . Dans les trois cas, on est dans fourchette 1 à 3V.

A partir de ces informations, de nombreuses solutions ont été trouvées, plus ou moins simples. La tension nécessaire est prélevée, selon le cas, au niveau de l'ordinateur, au niveau de la télé (eh oui!) ou à partir d'une alimentation supplémentaire. Certaines solutions ne gèrent que la broche n° 8 de la prise Péritel, d'autres ne gèrent que la broche n° 16. Les câbles vendus par Oric présentent la particularité d'être toujours mixtes, c'est à dire de fournir du 12V sur la broche n° 8 et du 3V sur la broche n° 16. Nous n'en connaissons pas exactement la raison. Il existe ou existait peut-être des téléviseurs pilotés soit par la broche n° 8 soit par la n° 16.

Les trois câbles que nous vous recommandons sont conformes aux câbles Oric d'origine. Nous ne décrivons ci-dessous que la partie basculement Péritel, voir plus haut pour les autres lignes, selon votre type de machine.

**Câble n°1: Utilisation d'une alimentation externe (pour tous les Oric-1/Atmos).** La prise Péritel est pourvue d'une prise jack femelle destinée à recevoir les 12V d'une petite alimentation auxiliaire. Ces 12V sont administrés directement sur la broche n° 8 et à travers une résistance de 270 ohms **2 Watts** sur la broche n° 16 (voir calculs ci-dessus). NB: ce câble est le seul utilisable avec les Oric-1/Atmos de la première génération (prise RVB à 5 broches).

**Câble n°2: Téléstrat seulement.** La solution est identique à la précédente, mais le 12V est prélevé sur la broche n° 6 centrale de la prise RVB et convoyée jusqu'à la prise Péritel par un fil supplémentaire. Le câble en compte donc 7 en tout (3 couleurs, une synchro, un son, une masse et 12V). Comme précédemment on trouve donc 270 ohms entre les broches 8 et 16 de la prise Péritel.

**Câble n° 3: Atmos "Français" (prise RVB à 6 broches).** Ce type de câble, décrit dans Théoric n° 30, page 14 et 15, utilise un petit circuit électronique basé sur le principe du "doubleur de tension" et logé dans la prise Péritel. Ce petit montage comporte quatre diodes 1N4148, quatre condensateurs chimiques 4,7µF, une résistance de 47 à 62 ohms et une résistance d'un kohms. La tension de 5V prélevée sur la broche n° 6 de la prise RVB est convoyée jusqu'à la prise Péritel. Là, elle est appliquée à travers la résistance de 47 à 62 ohms sur la broche n° 16. Cette tension de 5V, modulée par la tension alternative que constitue le signal de synchronisation est aussi amplifiée et appliquée à la broche n° 8. Si vous êtes séduit par cette solution élégante (techniquement) et que vous ayez des doigts de fée, nous vous renvoyons donc à cet article de Théoric, sinon... le câble n° 1 n'est pas si mal!

Tableau 3: Les trois solutions recommandées pour commuter la prise Péritel d'un téléviseur.

Source de tension	n° de Broche RVB	Type de Liaison	n° de Broche Péritel
12V externes (Oric-1/Atmos)	non applicable	\$ direct et 270 ohms en série	8 16
12V (Téléstrat)	6	\$ Direct et 270 ohms en série	8 16
5V (Atmos "Français")	6	£ amplifié et 62 ohms en série	8 16

\$ Le 12V est amené directement sur la broche 8 et à travers une résistance de 270 ohms **2 watts** sur la broche 16 pour obtenir une chute à 3V (la résistance interne de la broche 16 est de 75 ohms).

£ Le 5V est amené à travers une résistance de 62 ohms sur la broche 16 pour obtenir une chute à 3V. Il est également amplifié par un petit montage électronique et appliqué sur la broche n° 8.

Claude Sittler et André Chéramy